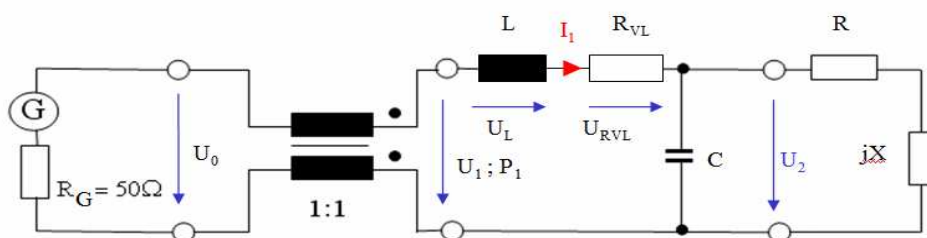


Berechnung  
eines LC-Anten-  
nenkopplers für  
das 40m -Band



DL3CX

Jürgen Hickmann

( 05.03.2021 )

$$R_G = 50 \Omega \quad Z_A = (405 + j 380) \Omega \quad Z_A = 555 \Omega$$

$$Q_L = 100 \quad Q_C = 500 \quad P_1 = 50 \text{ W} \quad f = 7,00 \text{ MHz}$$

$$a_{\text{Strombalun}} = 0,2 \text{ dB}$$

- Reflexion und Welligkeit ohne Kompensation und Transformation

$$r = \frac{\sqrt{(R_A - Z_0)^2 + X_A^2}}{\sqrt{(R_A + Z_0)^2 + X_A^2}} = 0,88 \quad r^2 = 0,77 = 77 \%$$

**Reflexionsfaktor**

$$s = \frac{1+r}{1-r} = 15 \quad \text{Ein Koppler ist sinnvoll !}$$

$$P_{\text{refl.}} = P_1 \cdot r^2 = 38 \text{ W} \quad \text{reflektierte Leistung}$$

$$X_p = \frac{-R_0 X + \sqrt{R_0 R (R^2 + X^2 - R_0 R)}}{R_0 - R} \quad (\text{siehe Webseite DL6GL})$$

$$= -((-C41 \cdot I41 + \text{WURZEL}(C41 \cdot F41 \cdot (F41^2 + I41^2 - C41 \cdot F41))) / (C41 - F41))$$

$$X_p = 162 \Omega \quad C_p = 141 \text{ pF}$$

$$X_L = -X_s = \frac{-R_0 [R^2 + X(X + X_p)]}{R X_p} \quad (\text{siehe Webseite DL6GL})$$


$$= -(C41 \cdot (F41^2 + I41 \cdot (I41 - D71)) / (F41 \cdot (-D71)))$$

$$X_L = 188,6 \Omega \quad L = 4,29 \mu\text{H}$$

$$R_v = \frac{X_L}{Q_L} = 1,89 \Omega \quad \text{Verlustwiderstand der Spule}$$

$$U_0 = \sqrt{P_1 \cdot 4 \cdot R_G} = 100 \text{ V} \quad \text{Urspannung der Spannungsquelle}$$
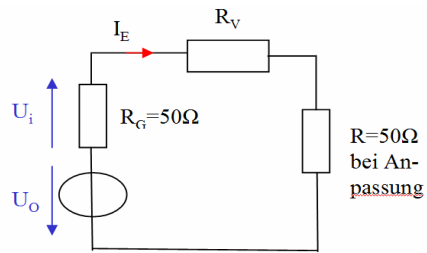
$$U_1 = \frac{U_o}{2} = 50 \text{ V} \quad \text{Eingangsspannung des Kopplers}$$



$$I_E = \frac{U_o}{R_G + R_V + 50\Omega} = 0,98 \text{ A}$$

Eingangsstrom des Kopplers

$$U_L = I_E \cdot X_L = 185,13 \text{ V} \quad \text{Spannung über der Spule}$$

$$P_{VL} = I_E^2 \cdot R_V = 1,82 \text{ W} \quad \text{Verlustleistung über der Spule}$$

$$P_2 = P_V - P_{VL} = 48,2 \text{ W} \quad \text{Ausgangsleistung an } R_A$$

Rechnet man die Einfügedämpfung  $a$ , des Strombaluns, mit ein, ergibt sich für die Ausgangsleistung:

$$P_2 = (P_V - P_{VL}) \cdot a_{Balun} = 46,01 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = 0,92 = 92 \%$$

TLW bestätigt die berechneten Werte:

**Low-Pass L-Network**

User-Defined Transmission Line      Length: 0 meters      Frequency: 7,0 MHz

At load:  $404.97 + j 380.03$  ohms = 555.4 ohms, at 43.2 degrees      Load SWR = 15.32

Eff. Q = 3,8    1.5:1 SWR BW = 746,3 kHz (10,7%) and 2:1 SWR BW = 1292,6 kHz (18,5%)

Estimated power lost in tuner for 50 W input: 2 W (0,2 dB = 4,6% lost)

Transmission-line loss = 0,0 dB. Total loss = 0,2 dB. Power into load = 47,7 W

At 50 W:

	L1	C2
Unloaded Q	100	500
Reactance	184,406	-158,512
Peak Voltage	261 V	270 V
RMS Current	1,0 A	1,2 A
Est. Pwr Diss.	2 W	0 W

RMS Vin: 50,00 V at 75,36 deg.      RMS Vout: 190,59 V at 0,00 deg.

50,0 Ohms

4,19 uH

L1

C2

143,4 pF

405 + j 380 Ohms

Print

Main Screen

Cancel

